



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Projeto Hierárquico

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais

Objetivos

- Entender o conceito de **Projeto Hierárquico**.
- Implementar **projetos** em **VHDL** usando **component** e **port map**.

Introdução ao Projeto Hierárquico

Tarefas


Tarefas Avançadas

Introdução ao Projeto Hierárquico

- **Projeto Hierárquico**
 - Abordagem de projeto usada não somente em **VHDL**.
 - **Idéia**: compartimentalizar o projeto em múltiplos **componentes** que podem ser **criados separadamente** e depois **integrados** e **reutilizados**.
 - Facilita a **leitura**, **entendimento** e **manutenção** do código.

Introdução

 - **Exemplo 1:** somador de números de **4 bits** construído usando um *half adder* e *full adders*



Introdução


- **Exemplo 1:** somador de números de **4 bits** construído usando um *half adder* e *full adders*

- **Componentes** internos são primeiramente projetados:

**Full
Adder**


**Half
Adder**

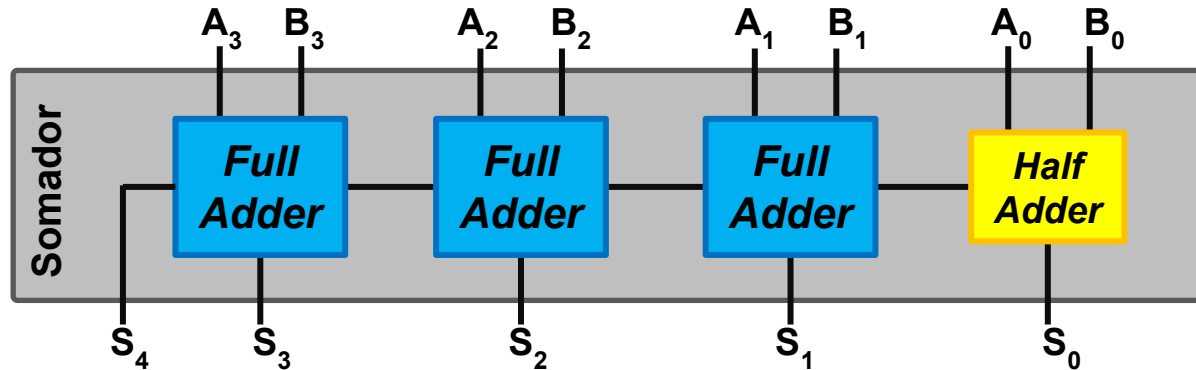- Em seguida, são **integrados** para construir o somador desejado:



Introdução

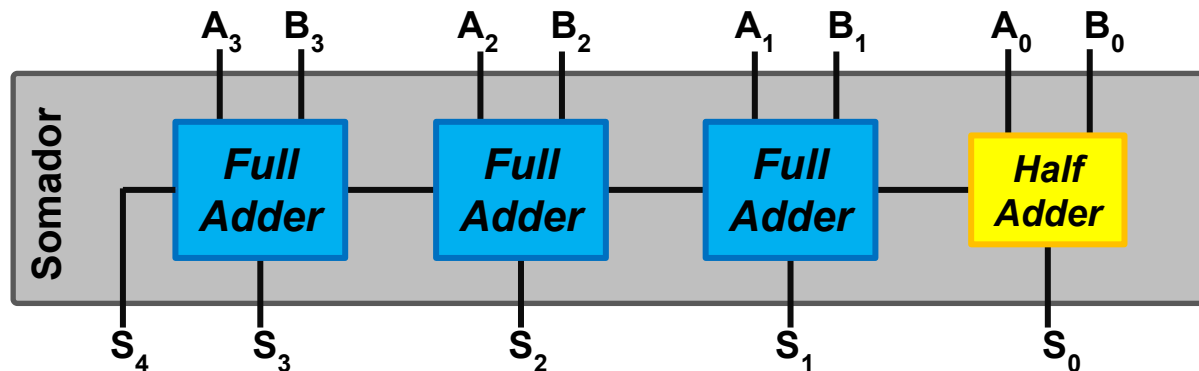- **Exemplo 1:** somador de números de **4 bits** construído usando um *half adder* e *full adders*
 - Circuito:



Hierarquia:


somador.vhd

→ fulladder.vhd


→ halfadder.vhd

Introdução

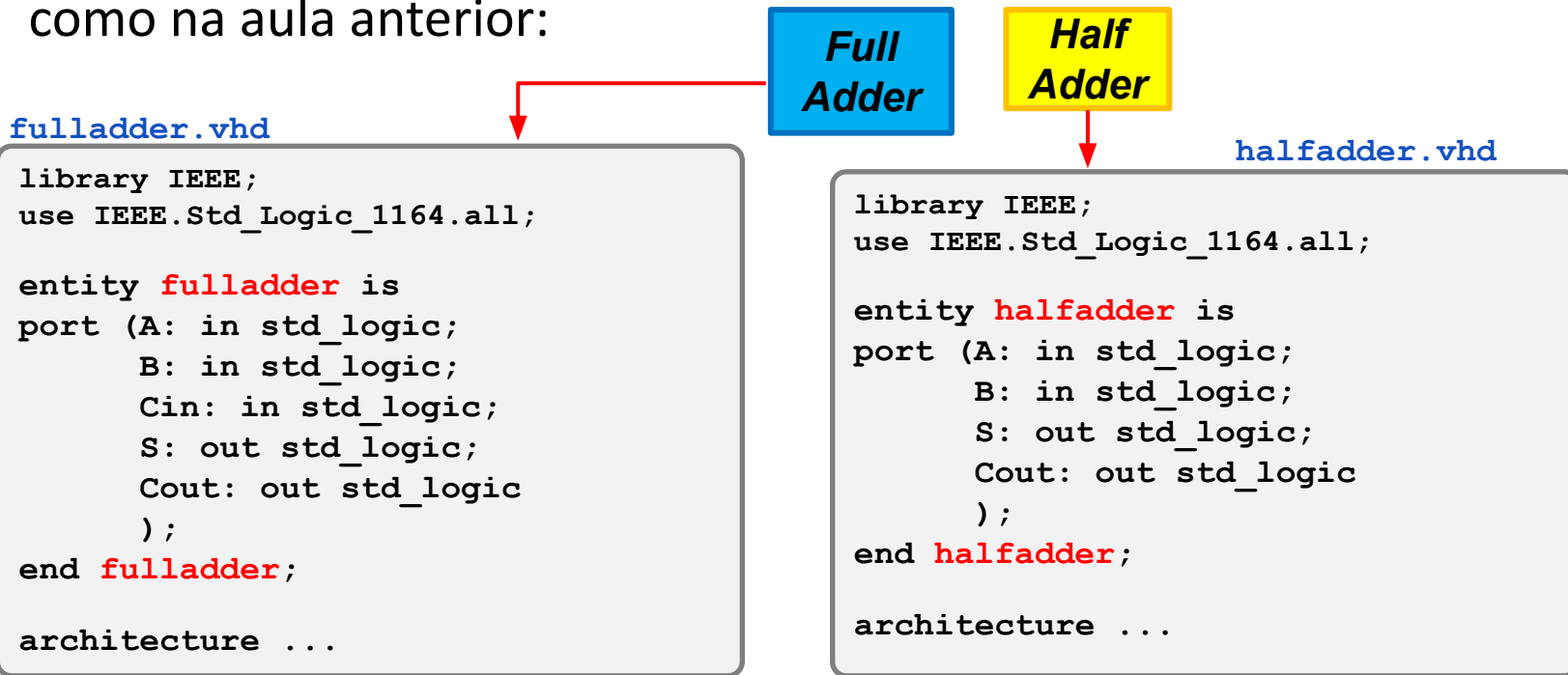- **Exemplo 1:** Componentes internos são primeiramente projetados como na aula anterior:



Introdução

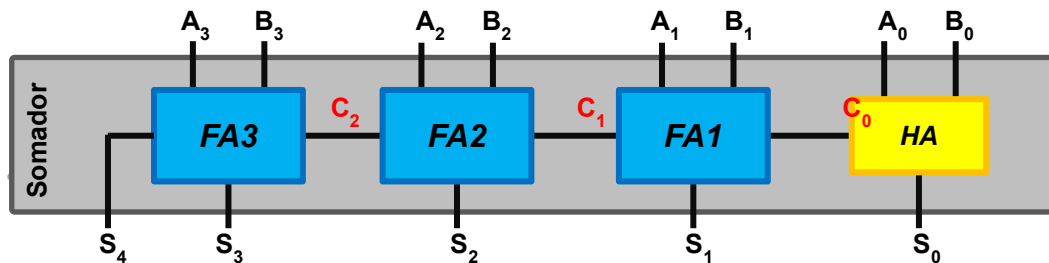

- Exemplo 1
(forma **posicional** para **port map**):

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity somador is
port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
      S: out std_logic_vector(4 downto 0)
    );
end somador;
```

```
architecture soma4 of somador is
  signal C0,C1,C2: std_logic;


  component halfadder is
    port (A: in std_logic;
          B: in std_logic;
          S: out std_logic;
          Cout: out std_logic);
  end component;
```

```
component fulladder is
  port (A: in std_logic;
        B: in std_logic;
        Cin: in std_logic;
        S: out std_logic;
        Cout: out std_logic);
end component;
```

```
begin
  HA: halfadder port map (A(0),B(0),S(0),C0);
  FA1: fulladder port map (A(1),B(1),C0,S(1),C1);
  FA2: fulladder port map (A(2),B(2),C1,S(2),C2);
  FA3: fulladder port map (A(3),B(3),C2,S(3),S(4));
end soma4;
```

Introdução

 - Exemplo 1
(forma **posicional** para **port map**):



```
library IEEE;
use IEEE.Std Logic 1164.all;

entity somador
port (A,B: in std_logic; S: out std_logic; Cout: out std_logic);
end somador;

architecture soma4 of somador is
    signal C0,C1,C2: std_logic;

    component halfadder is
        port (A: in std_logic;
              B: in std_logic;
              S: out std_logic;
              Cout: out std_logic);
    end component;
```


Declarações dos componentes já existentes (de outros arquivos)

```
    component fulladder is
        port (A: in std_logic;
              B: in std_logic;
              Cin: in std_logic;
              S: out std_logic;
              Cout: out std_logic);
    end component;

begin
    HA: halfadder port map (A(0),B(0),S(0),C0);
    FA1: fulladder port map (A(1),B(1),C0,S(1),C1);
    FA2: fulladder port map (A(2),B(2),C1,S(2),C2);
    FA3: fulladder port map (A(3),B(3),C2,S(3),S(4));
end soma4;
```

Introdução

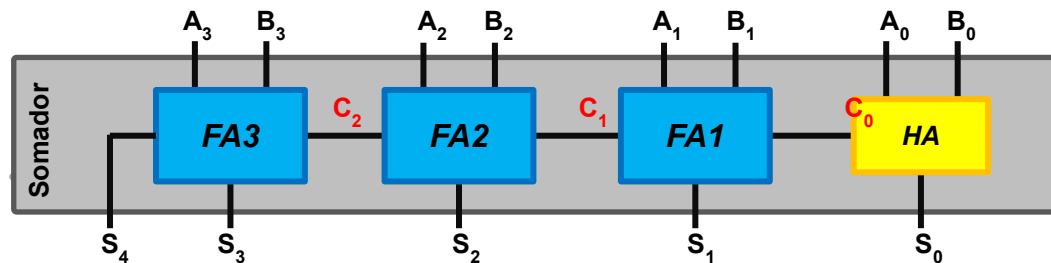- Exemplo 1
(forma **posicional** para **port map**):



```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity somador is
port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
      S: out std_logic_vector(4 downto 0)
);
end somador;
```

Descrição das
conexões dos
componentes

```
architecture soma4 of somador is
  signal C0,C1,C2: std_logic;

  component halfadder is
    port (A: in std_logic;
          B: in std_logic;
          S: out std_logic;
          Cout: out std_logic);
  end component;
```

```
component fulladder is
  port (A: in std_logic;
        B: in std_logic;
        Cin: in std_logic;
        S: out std_logic;
        Cout: out std_logic);
end component;
```


```
begin
```

```
  HA: halfadder port map (A(0),B(0),S(0),C0);
  FA1: fulladder port map (A(1),B(1),C0,S(1),C1);
  FA2: fulladder port map (A(2),B(2),C1,S(2),C2);
  FA3: fulladder port map (A(3),B(3),C2,S(3),S(4));
```

```
end soma4;
```

Introdução

- Exemplo 1: port map **nominal**

 

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
entity somador is
port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
      S: out std_logic_vector(4 downto 0));
end somador;
```

```
architecture soma4 of somador is
  signal C0,C1,C2: std_logic;
```

```
  component halfadder is
    port (A: in std_logic;
          B: in std_logic;
          S: out std_logic;
          Cout: out std_logic);
  end component;
```

```
  component fulladder is
    port (A: in std_logic;
          B: in std_logic;
          Cin: in std_logic;
          S: out std_logic;
          Cout: out std_logic);
  end component;
```

```
begin
```

```
  HA: halfadder port map (A => A(0),
                          B => B(0),
                          S => S(0),
                          Cout => C0);
```

```
  FA1: fulladder port map (A => A(1),
                          B => B(1),
                          Cin => C0,
                          S => S(1),
                          Cout => C1);
```


```
  FA2: fulladder port map (A => A(2),
                          B => B(2),
                          Cin => C1,
                          S => S(2),
                          Cout => C2);
```

```
  FA3: fulladder port map (A => A(3),
                          B => B(3),
                          Cin => C2,
                          S => S(3),
                          Cout => S(4));
```

```
end soma4;
```

Introdução

- Exemplo 1: port map **nominal**

 

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
entity somador is
  port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
        S: out std_logic_vector(4 downto 0));
end somador;
```

```
architecture soma4 of somador is
  signal C0,C1,C2: std_logic;
```

```
  component halfadder is
    port (A: in std_logic;
          B: in std_logic;
          S: out std_logic;
          Cout: out std_logic);
  end component;
```

```
  component fulladder is
    port (A: in std_logic;
          B: in std_logic;
          Cin: in std_logic;
          S: out std_logic;
          Cout: out std_logic);
  end component;
```

```
begin
```

```
  HA: halfadder port map (A => A(0),
                          B => B(0),
                          S => S(0),
                          Cout => C0);
```

```
  FA1: fulladder port map (A => A(1),
                          B => B(1),
                          Cin => C0,
                          S => S(1),
                          Cout => C1);
  FA2: fulladder port map (A => A(2),
                          B => B(2),
                          Cin => C1,
                          S => S(2),
                          Cout => C2);
```


```
  FA3: fulladder port map (A => A(3),
                          B => B(3),
                          Cin => C2,
                          S => S(3),
                          Cout => S(4));
```

```
end soma4;
```

Declarações dos componentes já existentes (de outros arquivos)

Introdução

- Exemplo 1: port map **nominal**

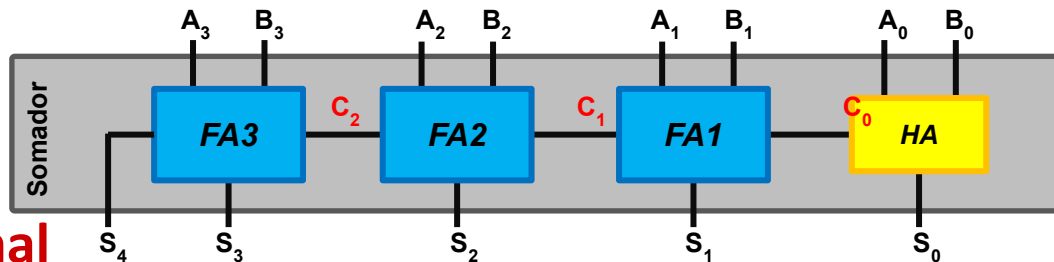

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
entity somador is
    port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
          S: out std_logic_vector(4 downto 0));
end somador;
```

```
architecture
```

Descrição das conexões dos componentes (note que múltiplas instâncias de um mesmo componente podem ser utilizadas)

```
component fulladder is
    port (A: in std_logic;
          B: in std_logic;
          Cin: in std_logic;
          S: out std_logic;
          Cout: out std_logic);
end component;
```

```
begin
```

```
HA: halfadder port map (A => A(0),
                        B => B(0),
                        S => S(0),
                        Cout => C0);
```

```
FA1: fulladder port map (A => A(1),
                        B => B(1),
                        Cin => C0,
                        S => S(1),
                        Cout => C1);
```


```
FA2: fulladder port map (A => A(2),
                        B => B(2),
                        Cin => C1,
                        S => S(2),
                        Cout => C2);
```

```
FA3: fulladder port map (A => A(3),
                        B => B(3),
                        Cin => C2,
                        S => S(3),
                        Cout => S(4));
```

```
end soma4;
```



Introdução

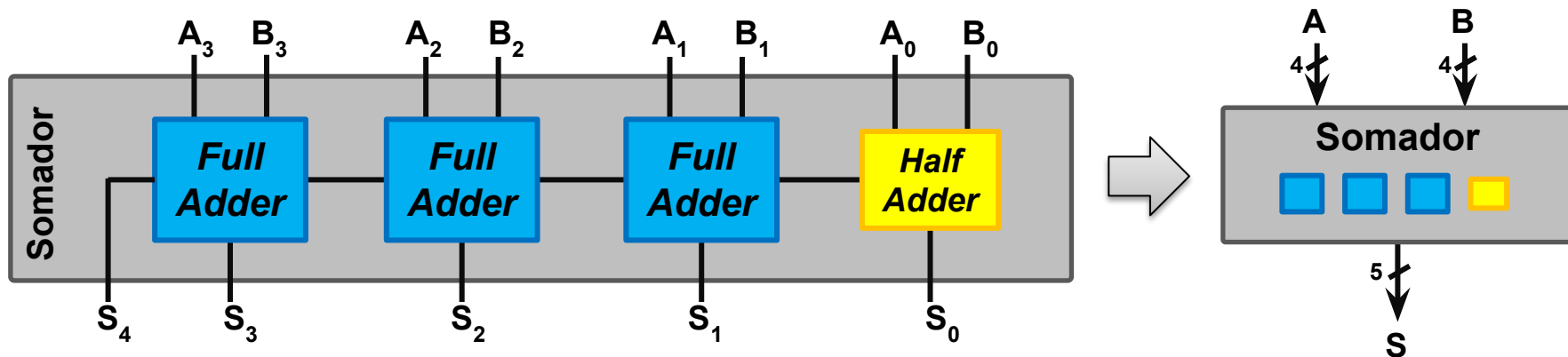- Exemplo 2:** multiplicador por 3 construído usando somadores, que por sua vez foram construídos com *half adder* e *full adders*




Introdução

 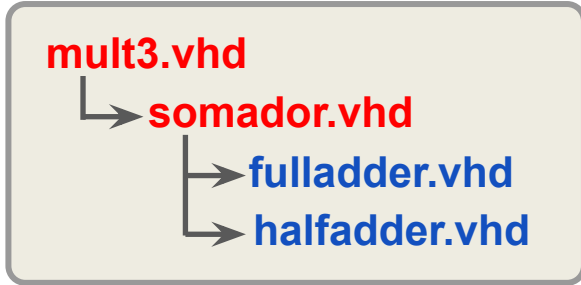- **Exemplo 2:** multiplicador por 3 construído usando somadores, que por sua vez foram construídos com *half adder* e *full adders*.



Introdução

- Exemplo 2:
Port map **sequencial**

 

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity mult3 is
port (X: in std_logic_vector(3 downto 0);
      Y: out std_logic_vector(4 downto 0));
end mult3;


architecture mult3arch of mult3 is
  signal S: std_logic_vector(4 downto 0);

  component somador is
    port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
          S: out std_logic_vector(4 downto 0) );
  end component;

begin
  SUM1: somador port map (X, X, S);
  SUM2: somador port map (X, S(3 downto 0), Y);
end mult3arch;
```

Introdução

- Exemplo 2:
Port map **nominal**

 

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity mult3 is
port (X: in std_logic_vector(3 downto 0);
      Y: out std_logic_vector(4 downto 0) );
end mult3;

architecture mult3arch of mult3 is
    signal S: std_logic_vector(4 downto 0);

    component somador is
        port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
              S: out std_logic_vector(4 downto 0) );
    end component;

begin

    SUM1: somador port map (A => X,
                           B => X,
                           S => S);

    SUM2: somador port map (A => X,
                           B => S(3 downto 0),
                           S => Y);

end mult3arch;
```

Introdução ao Projeto Hierárquico

Tarefas

Tarefas Avançadas


Tarefas

Observação importante: mapeamento de **ports** para **SW/LEDR/KEY** precisa ser feito apenas para a **top level entity** (arquivo principal do projeto). Ou seja, é preciso:

- Conectar **ports** da **top level entity** a **SW/LEDR/KEY** usando o **Mapper**;
ou
- Nomear as **ports** da **top level entity** como **SW/LEDR/KEY**.

Tarefa 1


- Faça a implementação do **Somador de 4 Bits** mostrado anteriormente. Para tal, siga os seguintes passos:
 - Faça a implementação do **half adder** no arquivo **halfadder.vhd**.
 - Similarmente, faça a implementação do **full adder** no arquivo **fulladder.vhd**.
 - Faça a implementação do **somador de 4 bits** no arquivo **somador.vhd**.
 - Finalmente, faça o mapeamento de portas e a emulação do seu circuito.

 

Tarefa 2

- Implementar um **Somador de 4 Bits** com entradas e saídas apresentadas em displays de 7 segmentos, usando o componente **bin7seg99** disponível no Moodle.
 - bin7seg99**: recebe entradas de 7 bits e converte o valor binário dessas entradas para displays de 7 segmentos, funcionando para valores de entrada de **0** a **99**.

```
entity bin7seg99 is
  port (
    binaryin: in std_logic_vector (6 downto 0);
    hex1, hex0: out std_logic_vector (6 downto 0)
  );
end bin7seg99;
```

 

Tarefa 2


- Somador de palavras de **4 bits** com saída para **display de 7 segmentos**:

- Dica:** use *signals* para fazer as **concatenações**.

Exemplo: `concatA <= "000" & A;`

- Utilize o seguinte mapeamento (pode ser via *Mapper*):

- A_1 para HEX5;
- A_0 para HEX4;
- B_1 para HEX3;
- B_0 para HEX2;
- S_1 para HEX1;
- S_0 para HEX0;
- A para SW(7 downto 4);
- B para SW(3 downto 0).

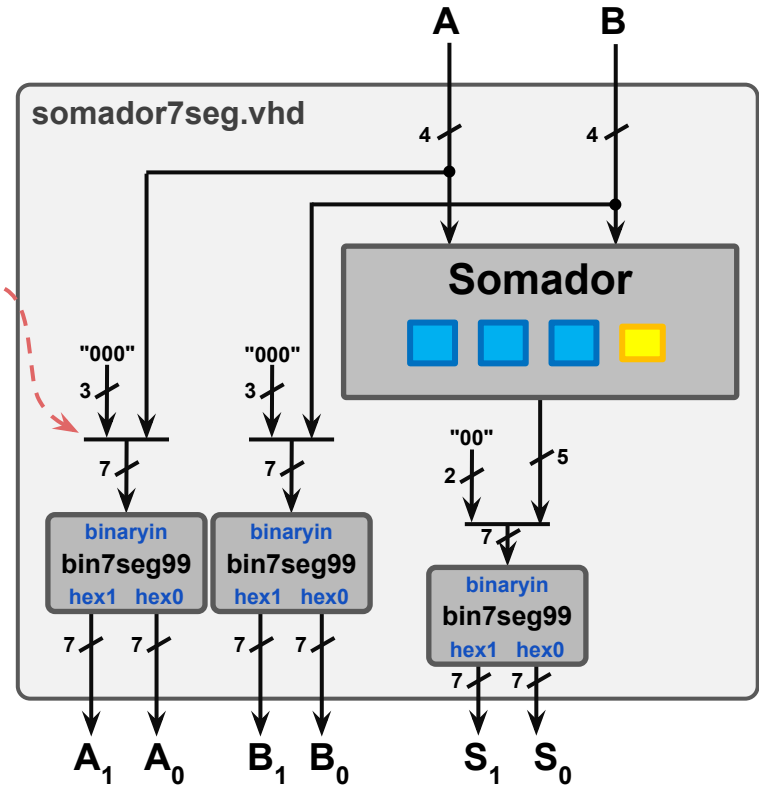


Tarefa 2

- Como nos laboratórios anteriores, vamos colocar agora o **somador4bits** para funcionar no **DE1-SoC** usando o **Quartus II**.
- Para tal:
 - Configure o **somador4bits** como **Top Level** no **Emulador Web**.
 - Exporte o projeto para o **DE1-SoC/Quartus II**.
 - Abra o projeto exportado no **Quartus II**:
 - **File > Open project...**
 - **Processing > Start Compilation...**
 - Faça a gravação no **DE1-SoC**.
 - Ver slides das **aulas anteriores**.

Tarefa 3

 - Faça a implementação do **Multiplicador por 3** discutido anteriormente seguindo passos similares aos usados para implementar o **Somador de 4 Bits**.




Introdução ao Projeto Hierárquico
Tarefas

Tarefas Avançadas

Tarefa Avançada 1


- Implementar um **circuito somador/subtrator de 4 bits** capaz de realizar **soma** ou **subtração** com dois operandos, ou ainda **incremento** e **decremento** de um dos operandos.

C	Operação
0 0	$A + B$
0 1	$A + 1$
1 0	$A - 1$
1 1	$A - B$

 


Tarefa Avançada 1

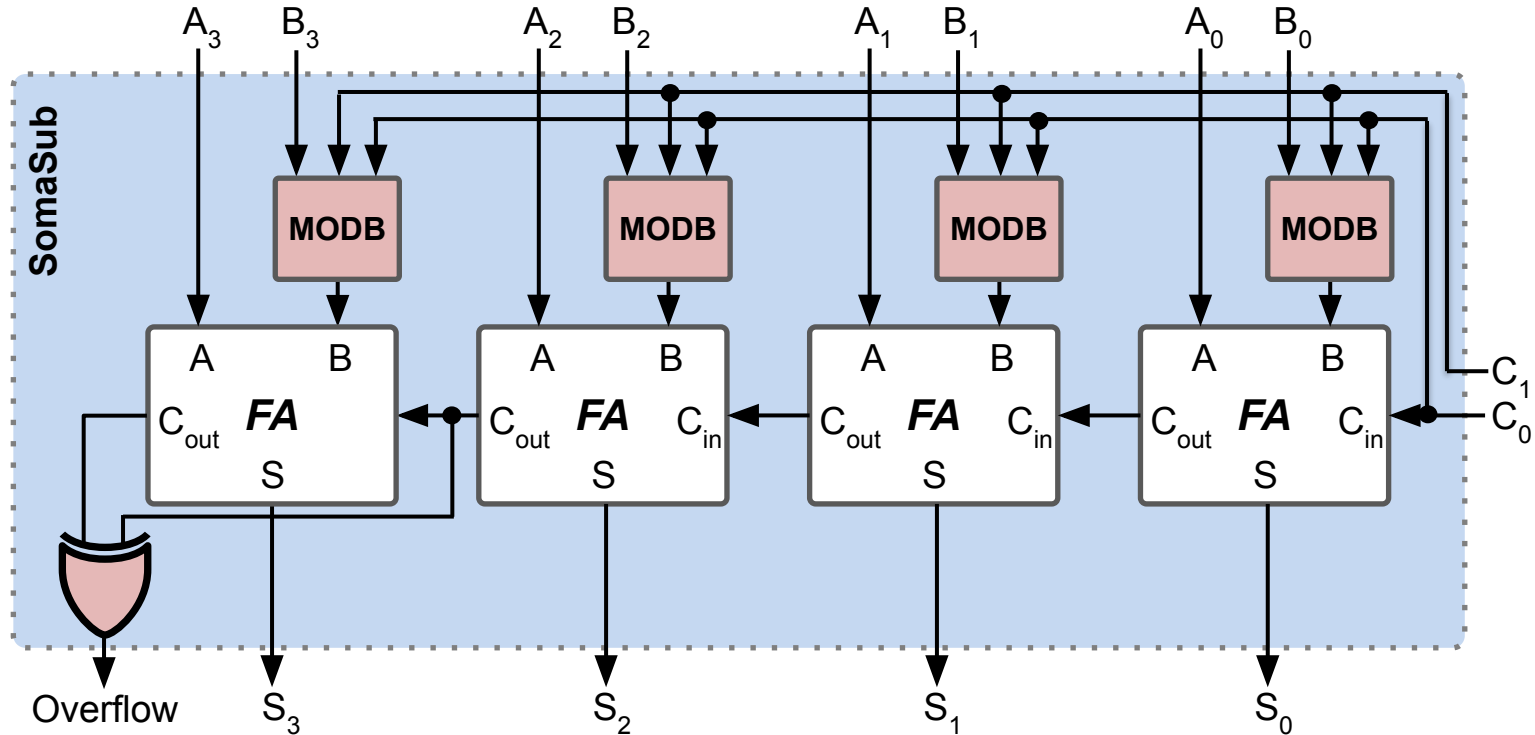- **Somador/subtrator** a ser implementado:




Tarefa Avançada 1

 - Implementação do **Somador/subtrator**
 - Primeiramente implementar **componentes** básicos:




A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

C_1	C_0	B	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


Tarefa Avançada 1

 - Implementação do **Somador/subtrator**
 - Primeiramente implementar **componentes** básicos:



- Em seguida, integrá-los em um arquivo **somasub.vhd**.
- Finalmente, conectar com as chaves e leds do kit.

somasub.vhd

 

Tarefa Avançada 2

- Implemente um **somador de números de 8 bits** usando um **half adder** e **full adders**. Para tal, pesquise sobre a estrutura **for generate** disponível em **VHDL** e use-a para fazer essa implementação.