



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Laboratório 5: Processos, Flip-Flops e Registradores

.....

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais

Objetivos

- Entender o uso de *process* em **VHDL**.
- Trabalhar os conceitos de **flip-flop** e **registrador**.
- Implementar **flip-flops** e **registradores** em **VHDL** utilizando *processes*.
- Fazer estudos de caso visando fixar os conceitos estudados.

Introdução

- **Process**

- Permite modelar **lógica sequencial** em **VHDL**.
- Envolve **atribuições** baseadas em **eventos**: processo é disparado ou iniciado **quando** há mudanças de valores dos *signals* em sua **sensitivity list**.
- **Process** nunca termina (**CÍCLICO**): é disparado novamente **SEMPRE** que ocorrer alteração em algum parâmetro da **sensitivity list**.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Sinais is port (
    C: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic );
end Sinais;
architecture behv of Sinais is
    signal A, B: std_logic;
begin
    A <= D;
    Q <= B;
    P1: process (C,D)
    begin
        B <= '0';
        if (C = '1') then
            B <= D;
        end if;
    end process P1;
end behv;
```

Introdução

- **Process**

- Detalhes **MUITO** importantes:

- **Atribuições** são executadas na ordem que elas aparecem

(**execução sequencial**).

- Atribuições **somente são efetivadas** quando processo **termina** ou é **suspenso**.

- Portanto, atribuições serão feitas **apenas uma vez** para **cada execução do processo**.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Sinais is port (
    C: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic );
end Sinais;
architecture behv of Sinais is
    signal A, B: std_logic;
begin
    A <= D;
    Q <= B;
    P1: process (C,D)
    begin
        B <= '0';
        if (C = '1') then
            B <= D;
        end if;
    end process P1;
end behv;
```

Introdução

- **Process**

- Ou seja, se existirem **várias atribuições** a um mesmo sinal, **APENAS a última atribuição será válida** (por exemplo, somente **B** <= **D** para **B** no processo ao lado).
- Outros detalhes:
 - Não se pode declarar **signals** dentro de um processo.
 - Algumas estruturas só podem ser usadas dentro de processos (exemplo: **if...then...else**).

```
process (A,B,C,D)
begin
  A <= '1';
  B <= '1';
  B <= D;
  A <= not B;
  C <= A and '1';
  D <= C;
end process;
```


Introdução

```
entity Ex is port (  
  A: in std_logic;  
  F: out std_logic );  
end Ex;
```

 - Exemplo 1: Atribuições **Concorrentes** x **Sequenciais**
De *Introduction to Logic Circuits & Logic Design* (LaMeres)


- Concorrente:**

```
architecture Ex_arch of Ex is  
  signal B: std_logic;  
begin  
  B <= A;  
  F <= not B;  
end Ex_arch;
```




- Sequential**
(process):
 
```
architecture Ex_arch of Ex is  
  signal B: std_logic;  
begin  
  process (A)  
  begin  
    B <= A;  
    F <= not B;  
  end process;  
end Ex_arch;
```



Introdução

 - Exemplo 2: **Latch D sensível ao nível**



C(t)	Q(t+1)
0	Q(t)
1	D(t)

(Mantém estado)

(Grava D)


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity D_latch is port (
    C: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic );
end D_latch;

architecture behv of D_latch is
begin
    process (C,D)
    begin
        if (C = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end behv;
```

Introdução

- Exemplo 3: *Flip-flop D*

 

CLK	D(t)	Q(t+1)
0	X	Q(t)
↑	D(t)	D(t)
1	X	Q(t)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity D_FF is port (
    CLK: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic );
end D_FF;


architecture behv of D_FF is
begin

    process (CLK)
    begin
        if (CLK'event and CLK = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;

end behv;
```


Introdução


 
- Exemplo 4: *Flip-flop D com Enable e Reset Assíncrono*



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_FF is port (
    CLK, EN, RST, D: in std_logic;
    Q: out std_logic );
end D_FF;
architecture behv of D_FF is
begin
    process (CLK, RST)
    begin
        if (RST = '0') then
            Q <= '0';
        elsif (CLK'event and CLK = '1') then
            if (EN = '1') then
                Q <= D;
            end if;
        end if;
    end process;
end behv;
```

Introdução

- Exemplo 5: **Registrador de 4 bits**

  


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Reg4 is port (
    CLK: in std_logic;
    D: in std_logic_vector(3 downto 0);
    Q: out std_logic_vector(3 downto 0));
end Reg4;
architecture behv of Reg4 is
begin
    process (CLK)
    begin
        if (CLK'event and CLK = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end behv;
```

Tarefas



Tarefa 1

- Montar um **registrador de deslocamento** usando o componente **D_FF** apresentado anteriormente.
 - Saídas paralelas em **LEDRs** e entrada em **SW(0)**;
 - Inicialmente, coloque **clock** em **SW(1)** para ver o funcionamento em “câmera lenta” e depois use **CLK_1Hz** como sinal de **clock**.
 - **CLK_1Hz** = **clock** de aproximadamente 1 Hz no Emulador.

 

Tarefa 1 - Parte 2

- Montar um **registrador de deslocamento** de 4 bits diretamente em um **process**, sem usar o componente **D_FF**.

- Dica: criar *signal* **QQ** e fazer com a transição do *clock*.


```
QQ(3 downto 0) <= QQ(2 downto 0) & entrada;
```

- Fazer a saída **Q** receber **QQ** fora do *process*:

```
Q <= QQ;
```

- Adicionar uma entrada de **reset** que faz

```
QQ <= "0000";
```

 


Tarefa 1 - Parte 3

- Criar um **testbench** para o seu **registrador de deslocamento**
 - Para gerar um **clock** no testbench, basta:
 - Declarar um **signal** com valor inicial:


```
signal meuclock: std_logic := '0';
```
 - Na **architecture** do **testbench**, fazer:

```
meuclock <= not meuclock after 5 ns;
```
 - Nesse exemplo, o clock obtido terá período de **10 ns**.

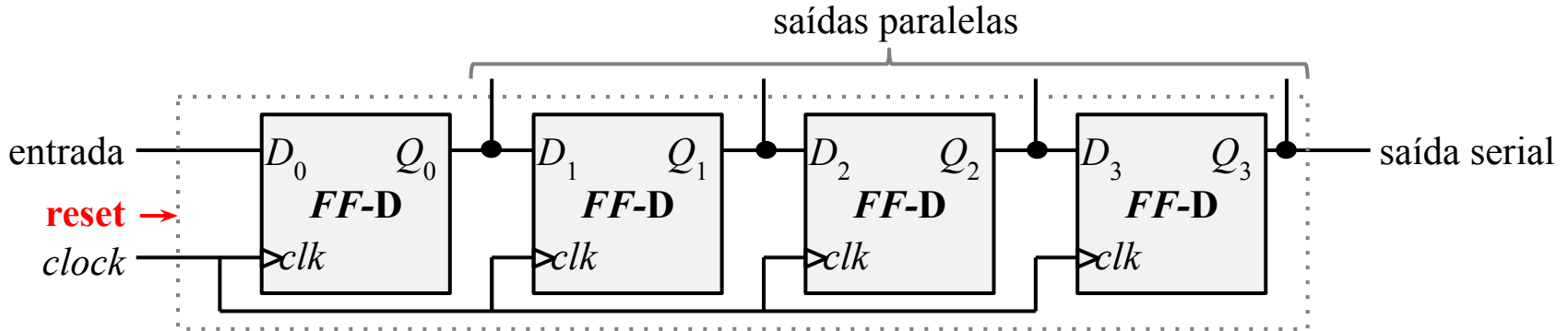


Tarefa 1 - Parte 4

- Depois de testado, verificar funcionamento no **DE1-SoC** usando o **Quartus**.

 


Tarefa 2

- Modifique o contador de 4 bits cujo código é mostrado no próximo slide, de forma a obter uma contagem de **0** a **9**. Inclua ainda:
 - **Enable**: pausa contagem
 - **Clear**: zera a contagem de forma assíncrona
 - **Max**: nível alto quando contagem atinge máximo

 

Tarefa 2

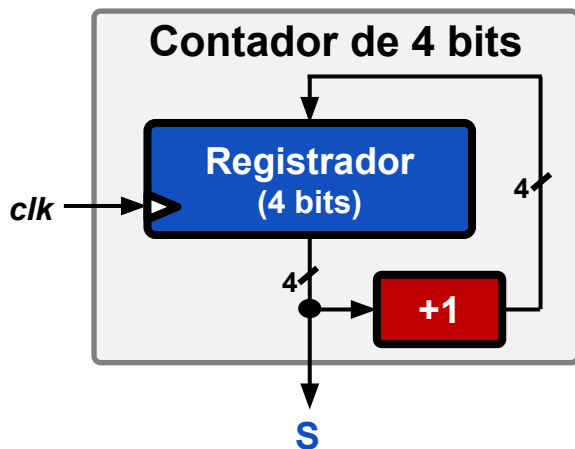- Ideia é trabalhar diretamente no **process**, sem usar **componentes** externos.



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity Conta4 is port (
    CLK: in std_logic;
    S: out std_logic_vector(3 downto 0) );
end Conta4;
architecture behv of Conta4 is
    signal cnt: std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
begin
    process(CLK)
    begin
        if (CLK'event and CLK = '1') then
            cnt <= cnt + "0001";
        end if;
    end process;
    S <= cnt;
end behv;
```

Definição de um valor inicial para um **signal**.

Essa soma requer o uso das bibliotecas de aritmética: **std_logic_arith/std_logic_unsigned**

Tarefa Avançada

- Montar um **registrador multimodo** de 8 bits.
 - Alternativas:
 - Projetar cada **component** e integrar em uma entidade topo;
 - Projetar em um **process**;
 - Mesclar as **duas abordagens**.
 - Dicas:
 - Deslocamento à direita **>>** de **A**:
`S <= "0" & A(7 downto 1);`
 - Deslocamento à esquerda **<<** de **A**:
`S <= A(6 downto 0) & "0";`

s1	s0	Operação
0	0	Soma
0	1	Carga paralela
1	0	Desloca à direita
1	1	Desloca à esquerda

